	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA		
	ASIGNATURA	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS III	GUÍA DE LABORATORIO N° 03b
SEGUNDA FASE:  EL PLL COMO BASE DEL SINTETIZADOR			Docente (s): Ing. Ronald P. Coaguila Gómez Fecha: 2025.09.20

## EXPERIENCIA N°1 MULTIVIBRADORES Y CIRCUITOS RESONANTES

### VIDEO EXPLICATIVO

## 1 OBJETIVO

Analizar el PLL como base del Sintetizador de Frecuencia.

## 2 MARCO TEÓRICO

### 2.1 SÍNTESIS DE FRECUENCIA

Se puede construir un sintetizador de frecuencia alrededor de un PLL, tal como se muestra en la figura 1. Un divisor de frecuencia se inserta en la salida del VCO y el comparador de fase, para que la señal del lazo al comparador este a la frecuencia  $f_0$  mientras que la salida es la fase del VCO es  $Nf_0$ . Esta salida es un múltiplo de la frecuencia de entrada, pero siempre y cuando el lazo este en seguimiento. La señal de entrada puede salir de un oscilador a una  $f_1$ , con la salida del VCO resultante en  $Nf_1$ , si el lazo se ajusta para seguimiento a la frecuencia fundamental.

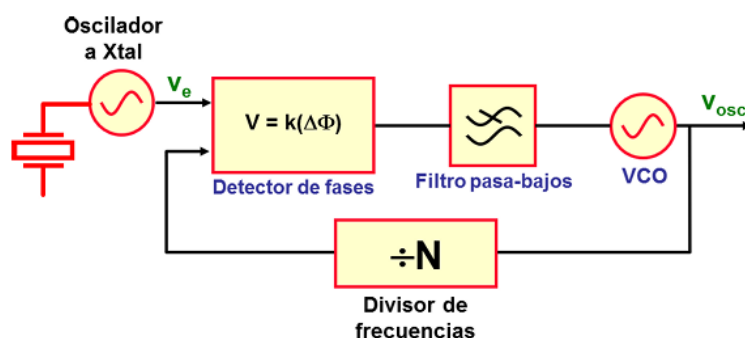


Figure 1: Esquemático de un sintetizador

En esta experiencia se va a usar un PLL 565 como multiplicador de frecuencia y un 7490 como divisor. La entrada  $V_i$  a la frecuencia  $f_0$  se compara con la entrada en el terminal 5. Una salida a  $Nf_0$  que ahora es  $10f_0$ , se conecta para proporcionar la entrada en la terminal 14 al 7490, la cual varía entre -5 y +5 voltios. Con la salida en el terminal 9, que es la entrada al 7490 dividida entre 10, la señal del terminal del PLL es diez veces la frecuencia de entrada siempre y cuando el lazo permanezca en seguimiento. Debido a que el VCO puede variar solamente a lo largo de un rango limitado respecto a la frecuencia central, puede que sea necesario cambiar la frecuencia del VCO una vez que se cambie el valor del divisor.

### 3 INFORME PREVIO

- a) Analizar y Diseñar un oscilador con un NE555 de 10KHz.

En el modo astable, el temporizador 555 forma una salida continua de señal rectangular con una frecuencia específica que tiene posiciones fijas de la señal de salida en un estado alto y bajo con dos resistencias y un capacitor. Cuando el temporizador 555 en el modo astable recibe energía por primera vez, el capacitor comienza a cargar con voltaje, lo que lleva a una señal de salida alta. Mientras el capacitor se carga hasta llegar a  $2/3$  del voltaje de suministro del IC. En ese punto, el capacitor comienza a descargarse, lo que lleva a una señal de salida baja. Cuando el voltaje en el capacitor desciende a  $1/3$  del voltaje de suministro del IC, comienza a cargar nuevamente, lo que lleva a una señal de salida alta y el proceso se repite.[1]

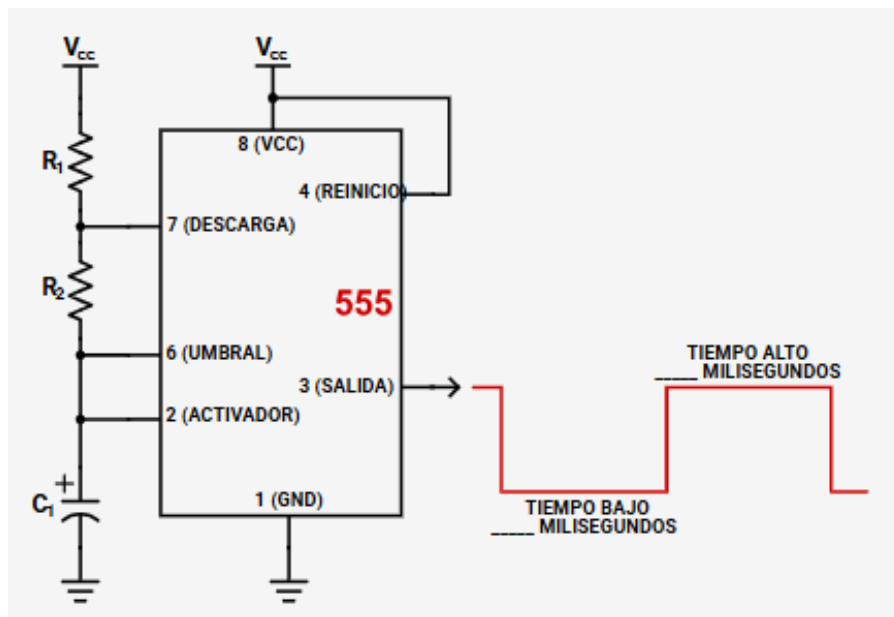


Figure 2: Esquemático de un oscilador 555 astable

El comportamiento de un oscilador astable NE555 se describe con las siguientes fórmulas

$$T_h = 0.693(R_1 + R_2)C_1$$

$$T_l = 0.693R_2C_1$$

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C_1}$$

Para tener un ciclo de trabajo del 50%, se selecciona un  $R_2$  bastante grande para que  $R_1$  haga mucha diferencia entre los tiempos alto y bajos. Para eso,  $R_2$  lo seleccionamos como  $1M\Omega$ . Para que  $T_L$  sea cercano  $50\mu s$  (para una frecuencia de  $10kHz$ ), se selecciona un capacitor comercial de  $68pF$ . En consecuencia,  $R_1$  podría tomar valores comerciales menores a  $5k\Omega$  para mantener una relación cercana al 50%. Por ejemplo, con  $R_1 = 4.7k\Omega$ .

$$f = \frac{1.44}{(4.7k + 2M)6.8p} = 10.56kHz.$$

- b) Explicar brevemente los tipos de filtros que se usan en un PLL, señalando las ventajas y desventajas de su uso.

Los filtros que acompañan el detector de fase de un PLL son todos pasabajos. Su función es ajustar la respuesta del PLL, haciéndola más rápida o más estable. Cuando el detector de fase es ideal, el filtro no es necesario.

Cuando el comparador de fase no es ideal el filtro pasa a ser necesario. El caso más simple es cuando se trata de un sencillo pasabajos RC, cuya FT es[2]:



**Figura 9. (a)** Filtro pasabajos con un polo de primer orden. **(b)** Filtro alternativo con un polo y un cero.

Figure 3: Filtros pasabajos de primer orden[2]

$$F_1(s) = \frac{1}{1 + RCs}$$

Lo que al introducirse en la función de transferencia del PLL, genera:

$$\frac{V_0(s)}{\Omega_i(s)} = \frac{1}{K_{OSC}} \frac{1}{1 + \frac{1}{K_{OSC}K_{DA}}s + \frac{RC}{K_{OSC}K_{DA}}s^2}$$

Lo que da una función de transferencia de segundo orden, con valores característicos:

$$\omega_n = \sqrt{\omega_{RC}K_{OSC}K_{DA}}$$

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_{RC}}{K_{OSC}K_{DA}}}$$

Debe tenerse en cuenta que  $\omega_{RC}$  debe ser relativamente pequeño, para poder filtrar la frecuencia  $\omega_i + \omega_{VCO} \cong 2\omega_i$ . Al mismo tiempo, como  $\omega_n$  determina el ancho de banda resultante para el PLL, debe adoptarse lo suficientemente grande para permitir el paso de la máxima frecuencia de variación de la frecuencia de entrada. Esto en general impone limitaciones que se traducen en bajos valores de  $\xi$ . La consecuencia será un sistema con una respuesta muy subamortiguada, lo cual no es deseable.


En caso se tenga un filtro con un polo y un cero, la función de transferencia del filtro sería:

$$F_2(s) = \frac{1 + R_2Cs}{1 + (R_1 + R_2)Cs}$$

Cuyos valores característicos serían:

$$\omega_{PLL} \cong \omega_n = \sqrt{\omega_1 K_{OSC} K_D A}$$

$$\xi = \frac{1}{2} \omega_n \left( \frac{\omega_{RC}}{K_{OSC} K_D A} + \frac{1}{\omega_2} \right)$$

 

**Figura 10.** En línea de trazos, transitorio de frecuencia de un PLL con filtro ante un salto de frecuencia de entrada. Debido a la integración dentro del lazo, el error final es nulo.

Figure 4: Transitorio de un PLL con un filtro de segundo orden

c) Diseñar el filtro más conveniente para este caso.

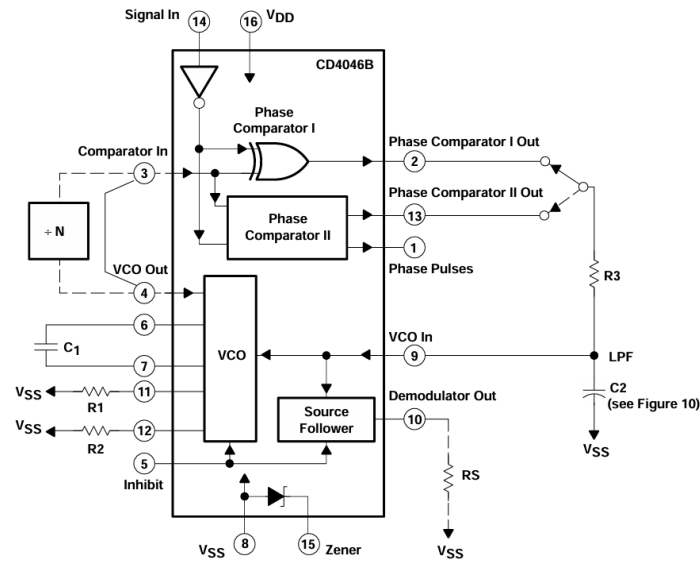


Figure 2. CD4046B Block Diagram

Figure 5: Diagrama de bloques del 4046

Para el filtro pasabajos (LPF) entre los pines 2/13 y 9, se tomó en cuenta el que PLL 4046 fue diseñado para tener un rango de captura de (según datasheet):

$$f_c \approx \pm \left( \frac{1}{2\pi} \right) \left( \frac{2\pi f_1}{R_3 C_2} \right) = \pm 0.4 kHz \quad (1)$$

Para la aplicación se eligió un filtro con cero y un polo, de forma que  $R_3$  es  $27k\Omega$ , y en la rama de  $C_2$ , se coloca un resistor en serie de  $330\Omega$  y se elige un  $C_2$  de  $4.7\mu\Omega$

- d) Explicar brevemente la función de los divisores de frecuencia y las posibilidades de división de un 7493 y un PIC16f628A.

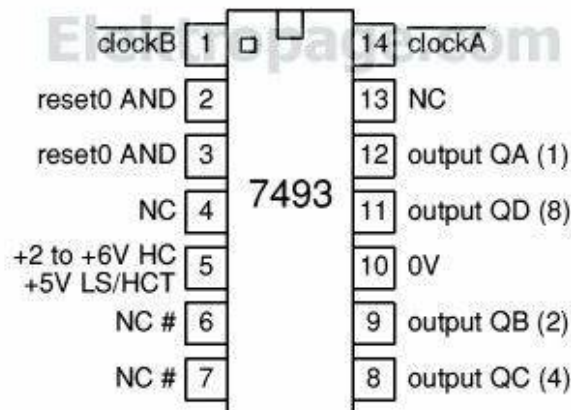


Figure 6: 7493 pinout

Teniendo como entrada clockA, y conectando la entrada clockB a la salida output QA, se puede tener 4 salidas:

- Divisor por 1: QA (pin 12)
- Divisor por 2: QB (pin 9)
- Divisor por 4: QC (pin 8)
- Divisor por 8: QD (pin 11)

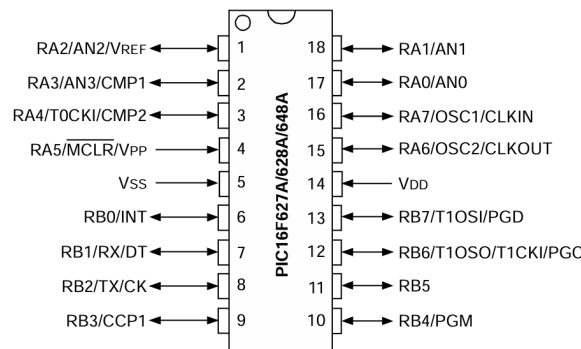


Figure 7: 16F628A pinout

De los 16 pines I/O digitales, repartidos en los registros A y B, del PIC16f628A, un acercamiento sencillo para la división de frecuencia sería contar la cantidad de flancos en un pin de entrada y después de un número determinado de ellos se genere un flanco, o cambio de estado, en otro pin de salida. Para permitir una división de frecuencia ajustable por el usuario, se puede configurar que los pines de entrada/salida del divisor se encuentren en un solo registro (por ejemplo, el A) y el otro registro por completo sea utilizado para determinar la cantidad de flancos que se deben contar antes de cambiar el estado del pin de salida, a modo de referencia.

- e) Utilizar un simulador para observar el comportamiento de los circuitos diseñados y propuestos

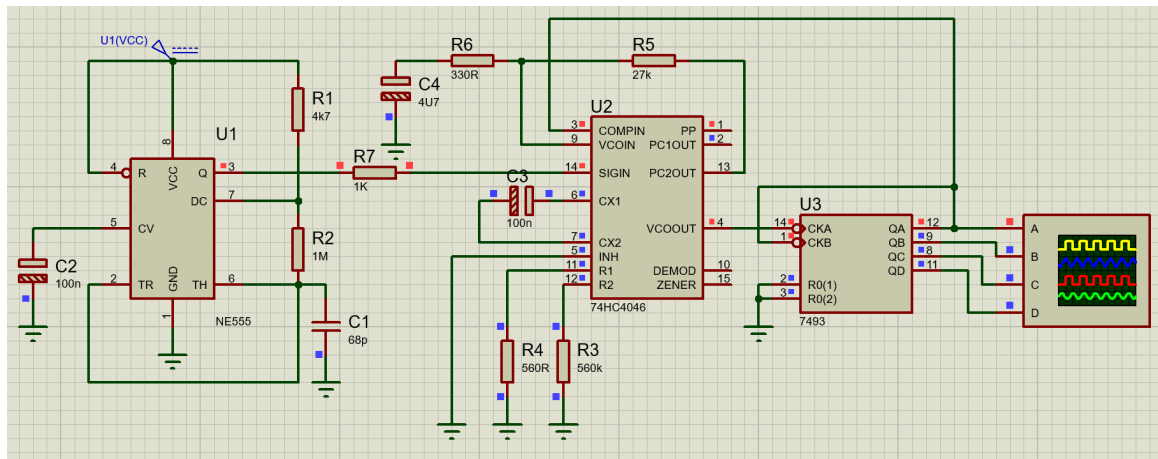


Figure 8: Simulación utilizando un 7493

*Nota: El resistor R7 fue colocado para evitar errores de convergencia en la simulación, no es necesario en una aplicación real.*

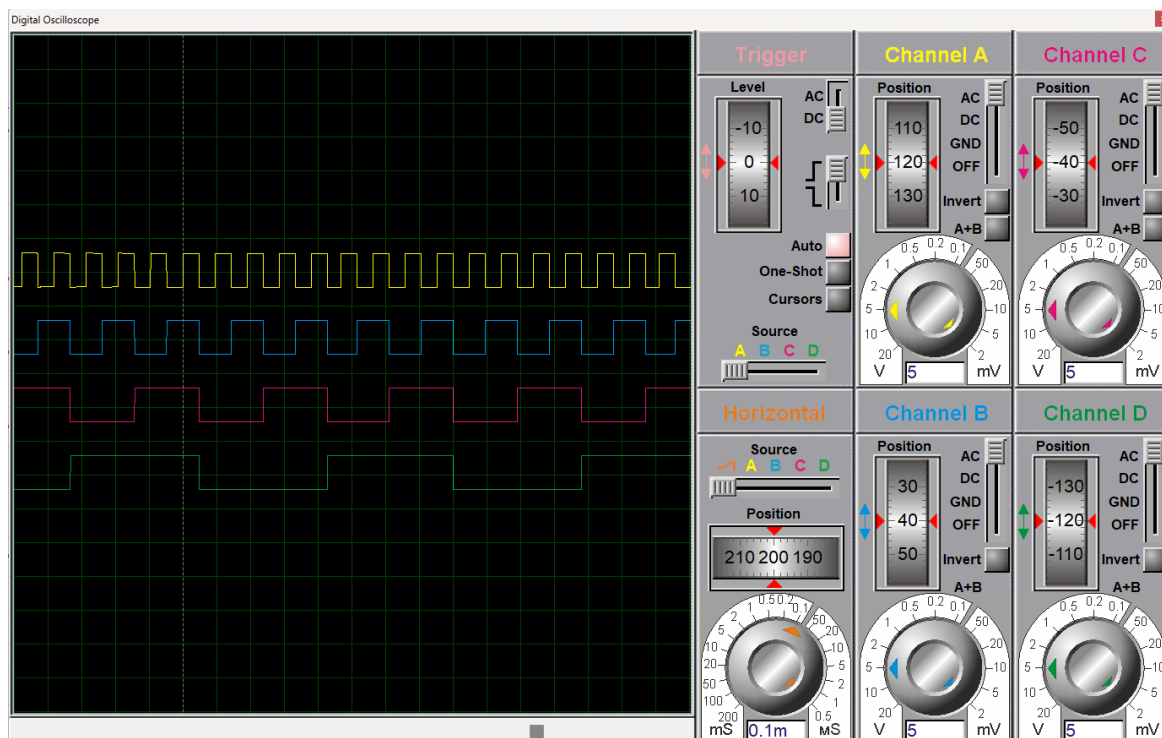


Figure 9: Osciloscopio simulado

Como se ve, el 7493 permite la división de la señal de entrada con los factores de x1, x, x4 y x8 las cuáles se pueden elegir para ser retroalimentadas al comparador de fase y conseguir el mismo factor pro de multiplicación para la salida del VCO. Si se desease otro valor operando los 4 bits de salida, se requeriría un circuito lógico de control adicional.

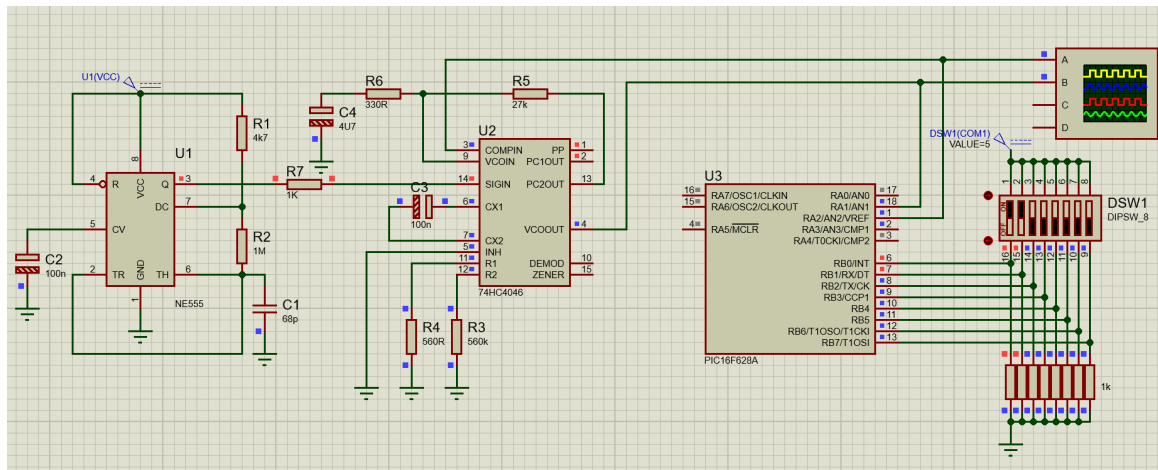


Figure 10: Divisor de frecuencia usando un PIC16F628A

*Nota: El resistor R7 fue colocado para evitar errores de convergencia en la simulación, no es necesario en una aplicación real.*

## 4 MATERIAL Y EQUIPO

- 01 Fuente de Alimentación.
- 01 PLL LM565
- 01 contador 7490
- Resistencias según circuitos
- Condensadores según circuitos
- 01 Osciloscopio
- 01 cristal
- Generador de RF
- DIP switch
- Multímetro

## 5 PROCEDIMIENTO

- a. Armar el circuito oscilador diseñado, comprobar su frecuencia y amplitud de salida.

 


Figure 11: Oscilador con NE555

 


Figure 12: salida del oscilador



- b. Armar el circuito de la Fig. 2, aplicar la señal de salida del oscilador, alimentar el circuito y observar la señal de salida en el osciloscopio.

 


Figure 13: Sintetizador con un PLL y un 7493

 


Figure 14: Comparación entre la entrada del demodulador de fase y el VCO (división x4)

 


Figure 15: Sintetizador con un PLL y un PIC16F628A

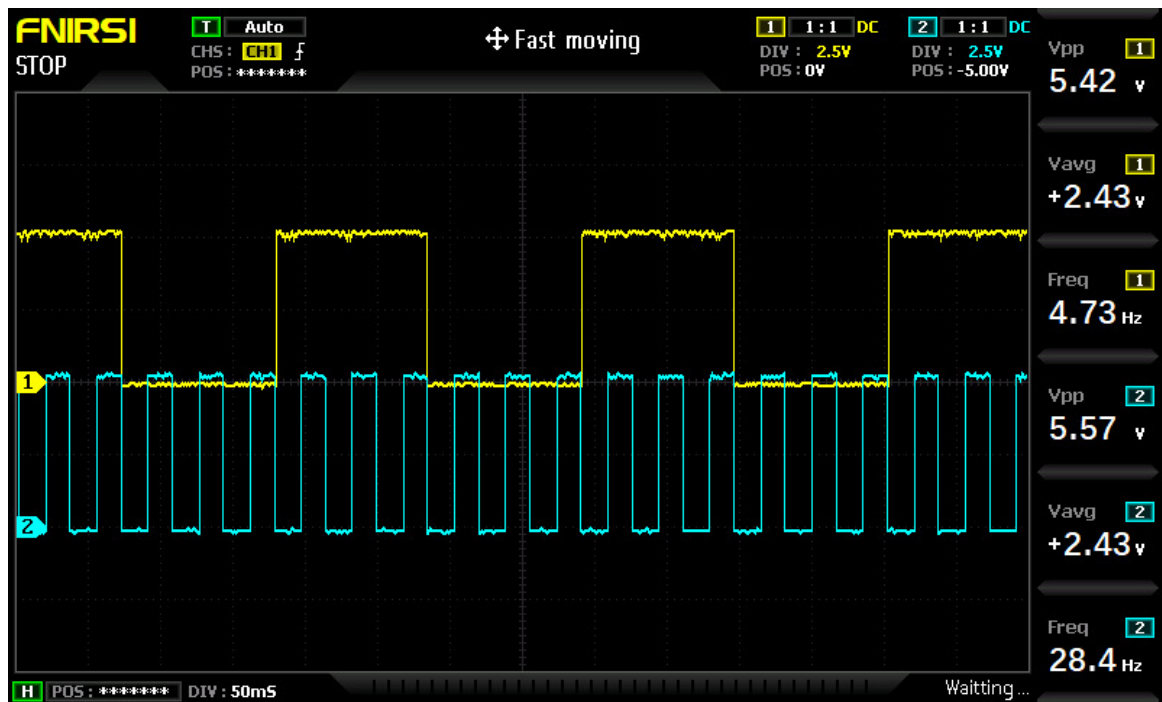


Figure 16: Comparación entre la entada del demodulador de fase y el VCO (cambio cada 3 flancos)

- c. Hacer un cambio de la amplitud de la señal de salida del oscilador, observar la salida y modificar hasta obtener la mejor señal de salida y anotar resultados de amplitud y frecuencia.

 


Figure 17: Incremento de amplitud

Se incrementó la alimentación del sistema que dispone del 7493 (no se hizo esta variación en el sistema del PIC por cuidar el microcontrolador), lo condujo a un incremento de la amplitud de la salida del oscilador. Como se observa, todas las señales variaron en su amplitud pero no en frecuencia ni fase.

- d. Modificar el circuito contador para una división de menor valor.

 


Figure 18: División con PIC, cuenta 1 flanco para cambiar de estado



- e. Modificar el circuito contador para una división de mayor valor

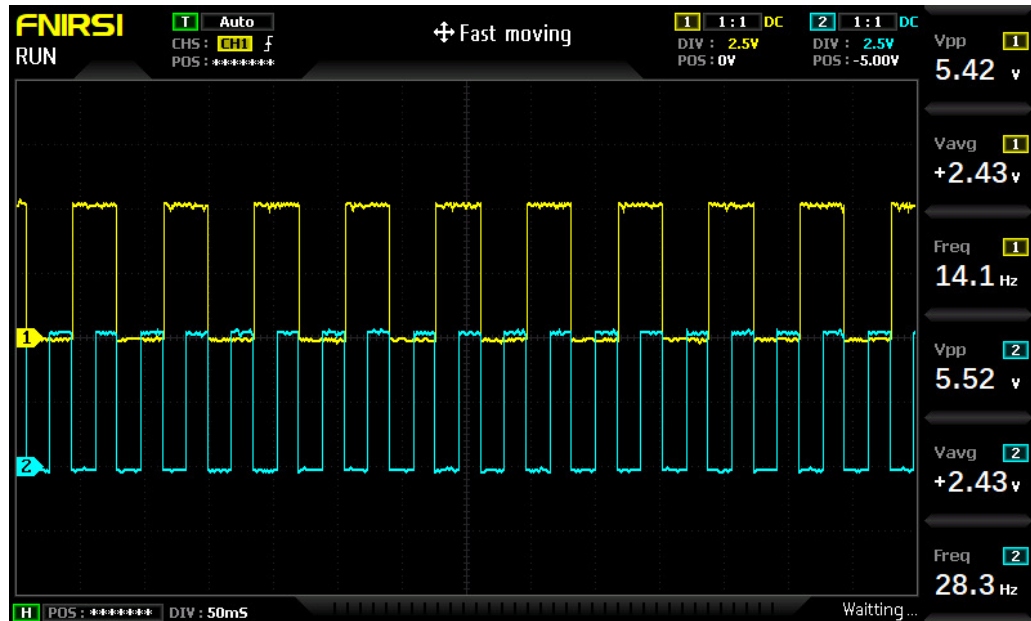


Figure 19: División con PIC, cuenta 7 flancos para cambiar de estado

## 6 TAREAS COMPLEMENTARIAS

Para analizar los parámetros de los sintetizadores de receptores de radio comercial FM, de TV comercial y de aparatos celulares móviles, es importante comprender las características y requisitos específicos de cada tipo de receptor.

### 6.1 Receptores de Radio Comercial FM

- **Rango de Frecuencia:**
  - 88 a 108 MHz: Este es el rango de frecuencia estándar para la radio FM comercial.
- **Estabilidad de Frecuencia:**
  - $\pm 50$  ppm: La estabilidad de frecuencia es crucial para mantener la sintonización precisa en el rango de FM.
- **Ruido de Fase:**
  - Bajo ruido de fase: Es esencial para evitar la distorsión y mantener la calidad del audio. Típicamente, se espera que el ruido de fase esté por debajo de  $-100$  dBc/Hz a 10 kHz de offset.
- **Resolución de Frecuencia:**
  - 100 kHz o menor: Permite una sintonización precisa dentro del canal de FM.
- **Tiempo de Bloqueo (Lock Time):**

- Menos de 100 ms: El tiempo que tarda el PLL en estabilizarse en la frecuencia deseada.

- **Desviación de Frecuencia:**

- $\pm 75$  kHz: La desviación de frecuencia máxima permitida en la modulación de FM.

## 6.2 Receptores de TV Comercial

- **Rango de Frecuencia:**

- 54 a 806 MHz: Dependiendo de la región y el estándar (NTSC, PAL, SECAM), el rango puede variar.

- **Estabilidad de Frecuencia:**

- $\pm 10$  ppm o mejor: La estabilidad es crucial para evitar la deriva de frecuencia y mantener la sintonización precisa.

- **Ruido de Fase:**

- Bajo ruido de fase: Similar a los receptores de FM, el ruido de fase bajo es importante para evitar la interferencia y mantener la calidad de la señal de video.

- **Resolución de Frecuencia:**

- 1 MHz o menor: Para sintonizar los diferentes canales de TV.

- **Tiempo de Bloqueo (Lock Time):**

- Menos de 50 ms: El tiempo de bloqueo rápido es necesario para cambiar de canal rápidamente.

- **Sensibilidad del Receptor:**

- Menos de -85 dBm: La sensibilidad adecuada asegura una recepción clara incluso en condiciones de señal débil.

## 6.3 Aparatos Celulares Móviles

- **Rango de Frecuencia:**

- 700 MHz a 2600 MHz: Dependiendo de la banda de operación (2G, 3G, 4G, 5G), los rangos de frecuencia pueden variar.

- **Estabilidad de Frecuencia:**

- $\pm 0.1$  ppm: Los teléfonos móviles requieren una estabilidad de frecuencia extremadamente alta debido a la necesidad de mantener la sincronización con la red celular.

- **Ruido de Fase:**

- Muy bajo ruido de fase: Es crítico para mantener la calidad de la señal y evitar la interferencia con otros canales y dispositivos. Valores típicos están por debajo de -120 dBc/Hz a 10 kHz de offset.

- **Resolución de Frecuencia:**

- 1 kHz o mejor: Permite una sintonización precisa y ajuste fino de la frecuencia portadora.

- **Tiempo de Bloqueo (Lock Time):**

- Menos de 1 ms: Los dispositivos móviles deben poder cambiar frecuencias rápidamente para manejar el traspaso de llamadas y datos entre celdas.

- **Ancho de Banda del Canal:**

- 1.4 MHz a 20 MHz: Dependiendo del estándar (LTE, 5G), el ancho de banda del canal puede variar significativamente.

- **Sensibilidad del Receptor:**

- -100 dBm o mejor: La alta sensibilidad es necesaria para recibir señales débiles y mejorar la calidad de la llamada y la transmisión de datos.

## 6.4 Consideraciones Comunes

- **Linealidad y Desviación de la Fase:** Para todos estos sistemas, es crucial que los sintetizadores mantengan una linealidad alta y una desviación de fase mínima para asegurar la calidad de la señal.
- **Consumo de Energía:** Especialmente para dispositivos móviles, el consumo de energía es una consideración importante para prolongar la vida útil de la batería.
- **Interferencias y Aislamiento:** La capacidad de aislar y minimizar las interferencias es esencial para todos los dispositivos que operan en un entorno electromagnético denso.

## 7 CUESTIONARIO FINAL

- 1) Presentar los resultados del procedimiento y comparar con los simulados.  
Se obtuvieron los resultados esperados del informe previo en la sección de procedimiento.
- 2) Fundamentar la multiplicación de frecuencia utilizando contadores y cuáles son sus límites.  
La división de frecuencia con contadores funciona al tener que esperar una cantidad exponencial de 2 (para contadores binarios) de pulsos en la entrada para tener un cambio de estado en la salida. El número de contadores que se coloquen en cadena determinará la cantidad de pulsos a esperar. Si se desea algún valor que no sea de la escala exponencial de 2, se requiere un circuito lógico adicional que controle el reinicio del conteo.
- 3) ¿Qué componentes podrían mejorar la magnitud de respuesta de división y/o multiplicación de frecuencia?  
El PLL CD4046 usando en la práctica funciona utilizando un voltaje TTL, lo que evita su optimización en la magnitud de respuesta, al ser esta ya muy estable para los voltajes TTL lógicos (5V activo y 0 inactivo). Además, esta estabilidad es compartida por el comparador de fase, lo que permite que filtros sencillos, como el empleado en la práctica de un cero y un polo, sean suficientes. Incluso, el fabricante recomendando el uso de filtros

de orden 1, pues los de orden superior no tienen un gran impacto en el funcionamiento de los circuitos con el PLL CD4046. Sin embargo, una mejora que se puso en práctica fue el uso de un microcontrolador para la división de frecuencias programable de amplio rango. Con un mejor microcontrolador y un circuito más complejo (como uno con doble oscilador y doble divisor de frecuencias, programable y no programable) se podría tener una resolución mínima, un muy grande ancho de banda (rango de frecuencia disponibles) y una respuesta veloz y estable.

4) Indicar en que aplicaciones prácticas de estos circuitos.

Los circuitos sintetizadores con PLL tienen una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversas áreas de la electrónica.

(a) Telecomunicaciones:

- Generación de Frecuencias: En sistemas de telecomunicaciones, los PLL se utilizan para generar señales de referencia de alta frecuencia y para sintetizar frecuencias de portadora precisas.
- Modulación y Demodulación: Los PLL se emplean en moduladores y demoduladores de frecuencia, fase y amplitud para asegurar la coherencia de fase entre las señales transmitidas y recibidas.

(b) Radiofrecuencia (RF):

- Sintonización de Radio: En receptores de radio, los PLL se usan para sintonizar frecuencias específicas de estaciones de radio con gran precisión.
- Osciladores Locales: Los PLL se utilizan en osciladores locales de receptores y transmisores de RF para estabilizar y ajustar frecuencias.

(c) Relojes de Sistemas Digitales:

- Generación de Relojes: En sistemas digitales, los PLL generan señales de reloj de alta frecuencia a partir de una referencia de baja frecuencia, asegurando que todos los componentes del sistema funcionen en sincronía.
- Distribución de Relojes: Los PLL también se utilizan para distribuir señales de reloj a diferentes partes de un sistema digital con mínimas variaciones de fase (jitter).

(d) Sistemas de Audio y Video:

- Sincronización de Video: En sistemas de video, los PLL se usan para sincronizar la señal de video con la fuente de referencia, asegurando la estabilidad de la imagen.
- Sistemas de Audio Digital: En equipos de audio digital, los PLL ayudan a mantener la sincronización entre diferentes componentes, evitando distorsiones y pérdidas de calidad.

(e) Redes de Comunicaciones:

- En redes de comunicación, los PLL se emplean para mantener la sincronización entre nodos de red, esencial para la transmisión de datos sin errores.
- Multiplexación por División de Frecuencia (FDM): Los PLL se utilizan para sintetizar las diferentes frecuencias portadoras en sistemas FDM, permitiendo la transmisión de múltiples señales a través de un solo canal.

:

## 8 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

*Indicar las Conclusiones y observaciones*

- Se diseñaron y construyeron 2 circuitos sintetizadores a base de lógica TTL y un micro-controlador.
- Se pudo comparar las bondades que ofrece cada sistema, en términos de costo de implementación y capacidades.
- Se logró diseñar un oscilador en base a un NE555.
- Se comprendió más sobre las aplicaciones de los circuitos sintetizadores basados en PLL.
- Se comprendió el diseño e implementación de divisores de frecuencia.

## 9 BIBLIOGRAFIA

### References

- [1] Analog Devices. “Calculadora Para Temporizador 555 — DigiKey Electronics.” Digikey.com.mx, 2023, [www.digikey.com.mx/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-555-timer](http://www.digikey.com.mx/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-555-timer).
- [2] Miyara, Federico, and Universidad Nacional De Rosario. PLL LAZOS de FIJACIÓN de FASE 2000 Rosario TEL 0341 4808543 Argentina FAX 0341 4802654 ELECTRÓNICA III. <https://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/pll.pdf>

## 10 ANEXOS

Código del PIC16F628A

```

1  // CONFIG
2  #pragma config FOSC = INTOSCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator:
   ↪ I/O function on RA6/DSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
3  #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
4  #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
5  #pragma config MCLRE = OFF      // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit
   ↪ (RA5/MCLR/VPP pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
6  #pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
7  #pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin
   ↪ has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming)
8  #pragma config CPD = OFF        // Data EE Memory Code Protection bit (Data memory
   ↪ code protection off)

```



```
9  #pragma config CP = OFF           // Flash Program Memory Code Protection bit (Code
   ↪  protection off)
10
11  #include <xc.h>
12
13  #define _XTAL_FREQ 4000000 // Set the internal oscillator frequency to 4MHz
14
15  void main() {
16      TRISA = 0b11110011;
17      TRISB = 0xFF;
18      CMCON = 0b00000111;
19      __delay_ms(10);
20
21      unsigned int counter = 0;
22      unsigned char target = 0;
23
24      while(1) {
25          while (PORTAbits.RA1 == 1) {}
26
27          counter++;
28          target = PORTB;
29          if(counter >= target) {
30              counter = 0;
31              PORTAbits.RA2 = !PORTAbits.RA2;
32          }
33
34          while (PORTAbits.RA1 == 0) {}
35      }
36  }
```

## DISEÑO DEL PCB

 


Figure 20: PCB IMPRESO

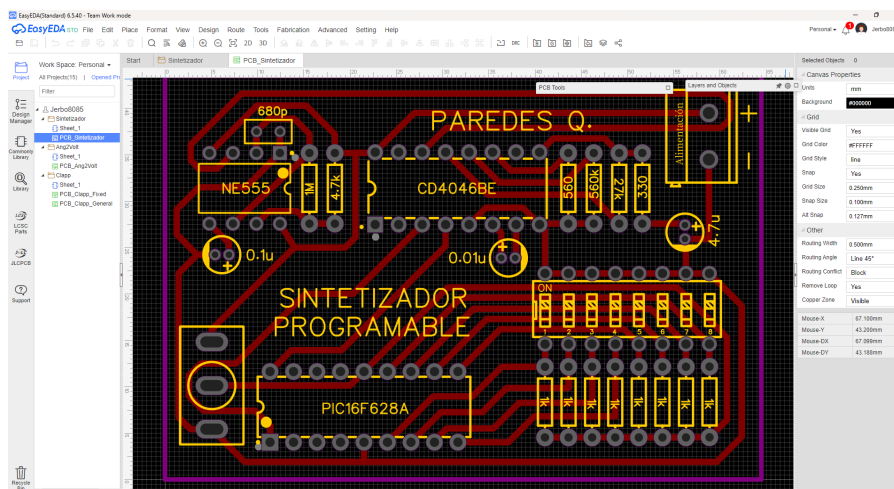


Figure 21: PCB DISEÑO